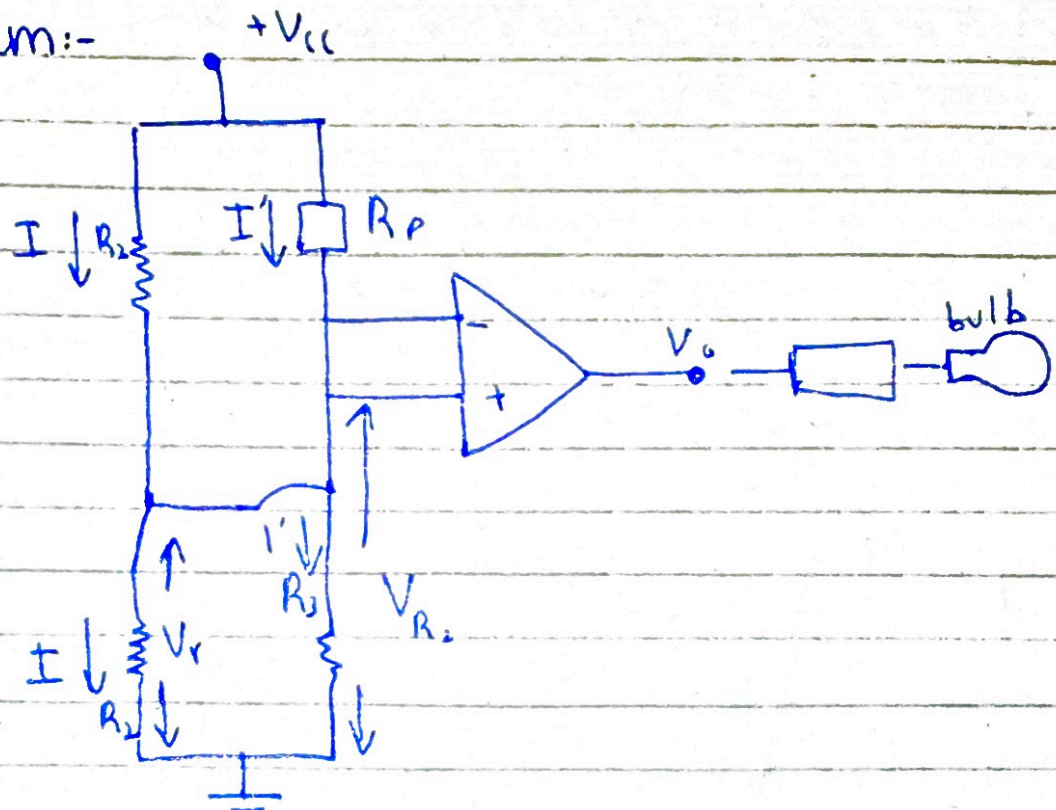


# PHYSICS ASSIGNMENT

Q1)  $V_+ \neq V_-$  would result in infinite output voltage. Ideal OP-AMP has infinite gain. Therefore,  $V_+ = V_-$ .

$V_{in} \rightarrow + \rightarrow R_1 \rightarrow V_- \parallel R_2 \mid V \rightarrow \text{OP-AMP} \rightarrow V_{out}$

Q2) Diagram:-



$$X = A \cdot B$$

Table :-

A	B	$A \cdot B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



Q4) Data:

$$I_c = 10 \text{ mA} = 0.01 \text{ A}$$

$$\beta = 200$$

$$V_{BE} = 0.6 \text{ V}$$

$$R_B = ?$$

$$\text{Formula :- } R_B = \left( \frac{V_{CC} - V_{BE}}{I_c} \right) \beta$$

$$= \left( \frac{9 - 0.6}{0.01} \right) \times 200$$

$$= 168000 \Omega$$

$$\text{Ans} = 168 \text{ k} \Omega$$

Q5)

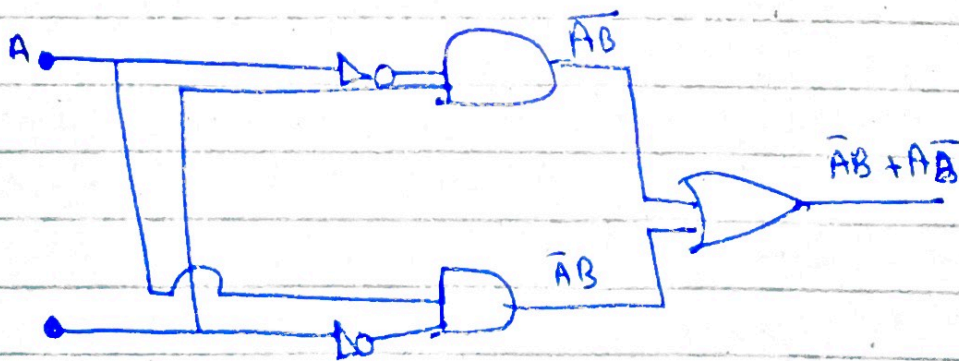


Table :-

$\bar{A}B$	$A\bar{B}$	$\bar{A}B + A\bar{B}$
0	0	0
1	0	1
0	1	1
0	0	0



Q6)

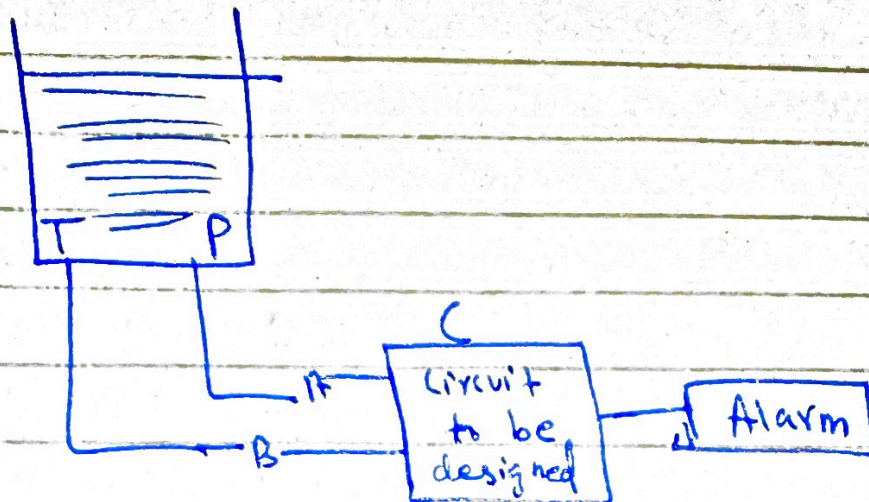


Table:-

A	B	C
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0